 


# Schieberegister

74HC595 + CD4021B

*Serial-In/Parallel-Out • Parallel-In/Serial-Out*

I/O-Erweiterung für Mikrocontroller



## Themen

SIPO • PISO • SPI • FreeRTOS • Kaskadierung • Debouncing • Bit-Mapping

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Schieberegister: 74HC595 und CD4021B</b>	<b>1</b>
1.1	Motivation: Warum Schieberegister? . . . . .	1
1.2	Der 74HC595 – Daten hinausschreiben . . . . .	1
1.3	Der CD4021B – Daten hereinlesen . . . . .	3
1.4	Firmware-Implementierung . . . . .	5
1.5	Timing-Analyse . . . . .	8
1.6	Skalierung auf 100× . . . . .	9
1.7	Zusammenfassung . . . . .	10

# 1 Schieberegister: 74HC595 und CD4021B

## 1.1 Motivation: Warum Schieberegister?

Ein ESP32-S3 soll 100 LEDs steuern und 100 Taster einlesen. Direkt verdrahtet bräuchten wir 200 GPIO-Pins – doch der ESP32-S3 bietet nur etwa 20 nutzbare. Wie lösen wir dieses Missverhältnis?

Die Antwort liegt in der **seriellen Kommunikation**: Wir wandeln parallele Signale in serielle um und umgekehrt. Die Analogie: Statt 100 LKWs gleichzeitig durch eine enge Straße zu schicken (100 Spuren nötig), reihen wir die Container hintereinander auf einem Gleis auf. Am Ziel verteilen wir sie wieder parallel.


**Tabelle 1:** Übersicht der Schieberegister-Bausteine

Baustein	Richtung	Typ	Funktion
74HC595	MCU → Außenwelt	SIPO	Serial-In, Parallel-Out
CD4021B	Außenwelt → MCU	PISO	Parallel-In, Serial-Out

## 1.2 Der 74HC595 – Daten hinausschreiben

### 1.2.1 Architektur

Werfen wir einen Blick auf das Blockdiagramm in Abbildung 1. Wir erkennen drei Stufen, die wie ein Staffellauf funktionieren:

 

**Abbildung 1:** Blockdiagramm des 74HC595

Das Prinzip dahinter: Daten wandern Bit für Bit in das Schieberegister. Erst wenn alle 8 Bits angekommen sind, kopiert ein Latch-Impuls den gesamten Inhalt ins Speicher-

register – und die Ausgänge ändern sich *gleichzeitig*. Diese Entkopplung verhindert Flackern während des Schiebens.

### 1.2.2 Signalbeschreibung


Welche Signale brauchen wir, um den 74HC595 anzusteuern? Tabelle 2 zeigt die wichtigsten Pins:

**Tabelle 2:** 74HC595 Pinbelegung und Funktion

Pin	Symbol	Funktion	Aktiv	Beschreibung
14	SI	Serial Input	–	Serieller Dateneingang
11	SCK	Shift Clock	↑	Positive Flanke übernimmt SI
12	RCK	Register Clock	↑	Kopiert Schieberegister → Speicher
10	$\overline{\text{SCLR}}$	Shift Clear	LOW	Löscht das Schieberegister
13	$\overline{\text{G}}$	Output Enable	LOW	Aktiviert die Ausgänge
9	QH'	Serial Out	–	Für Kaskadierung

### 1.2.3 Timing-Sequenz

Doch wie sieht das Zusammenspiel dieser Signale konkret aus? Um das Muster **0b10110001** auszugeben, durchlaufen wir folgende Sequenz – das Timing-Diagramm in Abbildung 2 macht den Ablauf sichtbar:

 

**Abbildung 2:** Timing-Diagramm: Daten in den 74HC595 schieben

#### Kritischer Punkt

Die Ausgänge ändern sich erst bei der RCK-Flanke – nicht während des Schiebens. Das verhindert „Geisterbilder“ auf den LEDs.

### 1.2.4 Kaskadierung

Was aber, wenn 8 Ausgänge nicht reichen? Der  $QH'$ -Ausgang (Pin 9) liefert das „herausgeschobene“ Bit. Verbinden wir  $QH'$  des ersten ICs mit  $SI$  des zweiten, entsteht eine 16-Bit-Kette. Abbildung 3 zeigt das Prinzip:

 


Abbildung 3: Kaskadierung zweier 74HC595

#### Reihenfolge beachten

Wir schieben zuerst die Bits für das **hintere** IC, dann für das vordere. Das erste Bit „rutscht“ durch bis zum Ende der Kette.

## 1.3 Der CD4021B – Daten hereinlesen

### 1.3.1 Architektur

Der CD4021B arbeitet spiegelverkehrt zum 74HC595: Er liest 8 parallele Eingänge gleichzeitig ein und schiebt sie seriell heraus. Das Blockdiagramm in Abbildung 4 verdeutlicht den zweistufigen Aufbau:

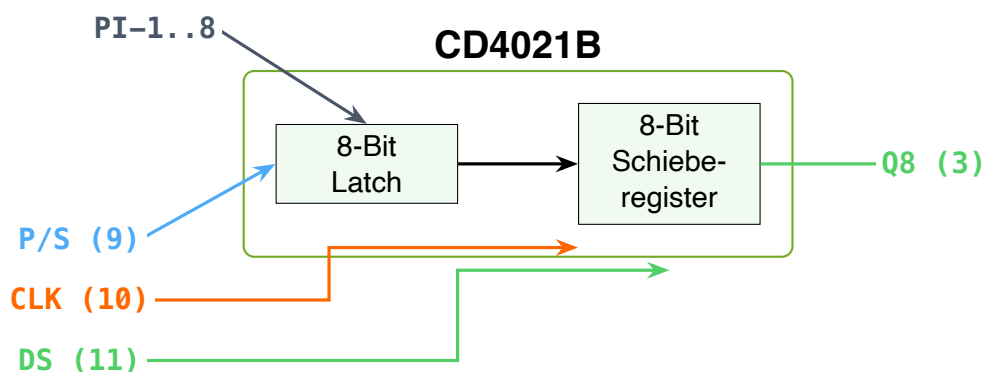


Abbildung 4: Blockdiagramm des CD4021B

### 1.3.2 Signalbeschreibung

Tabelle 3: CD4021B Pinbelegung und Funktion

Pin	Symbol	Funktion	Aktiv	Beschreibung
1,4–7,13–15	PI-8..1	Parallel Inputs	–	8 parallele Eingänge
9	P/S	Parallel/Serial	HIGH	HIGH = Load, LOW = Shift
10	CLK	Clock	↑	Positive Flanke schiebt
11	DS	Serial Input	–	Für Kaskadierung
3	Q8	Serial Output	–	Serieller Datenausgang

#### Invertierte Logik!

Der CD4021B hat eine **invertierte** Load-Logik: P/S = HIGH für Parallel Load, P/S = LOW für Serial Shift. Das ist das Gegenteil dessen, was man intuitiv erwarten würde!

### 1.3.3 Timing-Sequenz und First-Bit-Problem

Beim CD4021B liegt nach dem Parallel Load bereits das erste Bit (PI-1, MSB) an Q8 an – **bevor** wir den ersten Clock-Puls geben. Abbildung 5 zeigt diesen kritischen Ablauf:

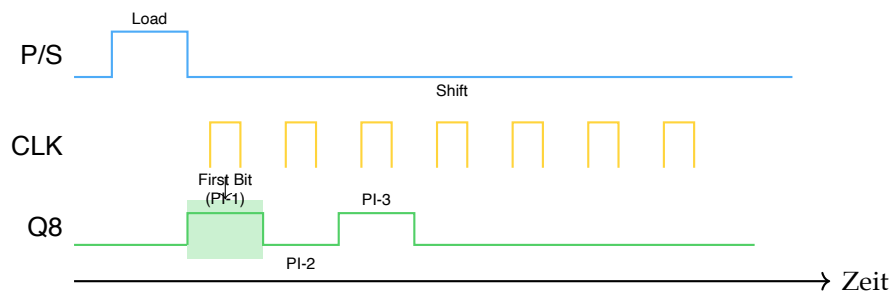


Abbildung 5: CD4021B Timing: First Bit liegt sofort nach Load an Q8

#### First-Bit-Rescue

Das erste Bit muss **vor** dem SPI-Transfer gelesen werden! Nach dem Parallel Load (P/S = HIGH → LOW) liegt PI-1 bereits an Q8. Der erste Clock-Puls würde es „weg-schieben“, bevor wir es lesen können. ✓

### 1.3.4 Bit-Reihenfolge: MSB-first

Der CD4021B gibt die Bits in MSB-first-Reihenfolge aus:

- Nach Load: PI-1 (MSB) an Q8
- Nach 1. Clock: PI-2 an Q8
- Nach 7. Clock: PI-8 (LSB) an Q8

#### Hardware-Verdrahtung beachten

Die physische Verdrahtung bestimmt das Bit-Mapping:

- **BTN 1** → PI-8 (Pin 1) → erscheint als Bit 0 im Datenstrom
- **BTN 8** → PI-1 (Pin 7) → erscheint als Bit 7 im Datenstrom

Die Firmware abstrahiert dies mit:  $\text{btn\_bit}(\text{id}) = 7 - ((\text{id} - 1) \% 8)$

### 1.3.5 Kaskadierung

Für mehr als 8 Eingänge verbinden wir Q8 des hinteren ICs mit DS des vorderen:

 


Abbildung 6: Kaskadierung: CD4021B U4 (hinten) → U3 (vorne) → ESP32

#### DS des letzten ICs auf VCC!

Der DS-Eingang des letzten ICs in der Kette **muss** auf +3,3V (VCC) gelegt werden! CMOS-Eingänge dürfen niemals floaten – das führt zu zufälligen Werten und erhöhtem Stromverbrauch.

## 1.4 Firmware-Implementierung

### 1.4.1 ESP32-S3 Pinbelegung

Wir nutzen einen gemeinsamen SPI-Bus für beide IC-Typen, mit separaten Steuerleitungen:

Tabelle 4: ESP32-S3 XIAO Pinbelegung

Signal	Pin	Ziel	SPI-Mode
MOSI	D10	74HC595 SER (Pin 14)	MODE0, 1 MHz
SCK	D8	Alle CLK (gemeinsam)	–
RCK	D0	74HC595 RCLK (Pin 12)	–
OE	D2	74HC595 OE (Pin 13)	PWM optional
MISO	D9	CD4021B Q8 (Pin 3)	MODE1, 500 kHz
P/S	D1	CD4021B P/S (Pin 9)	–

### 1.4.2 CD4021B mit First-Bit-Rescue

```

1  uint16_t cd4021_read(uint8_t* buffer, size_t numBytes) {
2      // 1) Parallel Load: P/S HIGH -> LOW
3      digitalWrite(BTN_LOAD_PIN, HIGH);
4      delayMicroseconds(2);
5      digitalWrite(BTN_LOAD_PIN, LOW);
6      delayMicroseconds(2);
7
8      // 2) First Bit Rescue: PI-1 liegt bereits an Q8!
9      uint8_t firstBit = digitalRead(BTN_DATA_PIN);
10
11     // 3) SPI Transfer (restliche Bits)
12     SPI.beginTransaction(SPISettings(500000, MSBFIRST,
13     SPI_MODE1));
14     SPI.transfer(buffer, numBytes);
15     SPI.endTransaction();
16
17     // 4) First Bit einsetzen (MSB von Byte 0)
18     buffer[0] = (buffer[0] >> 1) | (firstBit << 7);
19
20     return combineBytes(buffer, numBytes);
21 }
```

Listing 1: CD4021B First-Bit-Rescue



**Die kritische Stelle**

Wir lesen **vor** dem SPI-Transfer, nicht danach. Nach dem Parallel Load liegt das erste Bit bereits an Q8. Der SPI-Clock würde das nächste Bit herbei schieben und das erste Bit wäre verloren. ✓

**1.4.3 Bit-Mapping: Hardware-Abstraktion**

```

1 // Firmware-Abstraktion: btn_bit(id) = 7 - ((id - 1) % 8)
2 // BTN 1 -> PI-8 (Pin 1) -> Bit 0 im Datenstrom
3 // BTN 8 -> PI-1 (Pin 7) -> Bit 7 im Datenstrom
4
5 inline bool isButtonPressed(uint16_t stream, uint8_t btnId) {
6     uint8_t byteIdx = (btnId - 1) / 8;
7     uint8_t bitPos = 7 - ((btnId - 1) % 8);
8     uint8_t mask = 1 << bitPos;
9
10    // Active-Low: gedrückt = 0
11    return ((stream >> (byteIdx * 8)) & mask) == 0;
12 }

```

**Listing 2:** Mapping physisch → logisch

Warum ein Mapping? Die physische Verdrahtung (BTN 1 → PI-8) entspricht nicht der logischen Nummerierung. Statt im Code zu rechnen, definieren wir eine klare Formel. Bei Verdrahtungsänderungen passen wir nur diese Formel an – der restliche Code bleibt unberührt.

**1.4.4 Debouncing**

Mechanische Taster prellen – sie schalten beim Drücken mehrfach ein und aus (typisch 5 ms bis 20 ms). Die Lösung: Wir warten, bis der Zustand **stabil** bleibt.

```

1 inline void buttonsTask(uint32_t nowMs) {
2     const uint16_t raw = readButtonsPressedMask();
3
4     // Rohänderung: Zeitpunkt merken
5     if (raw != g_btnRaw) {
6         g_btnRaw = raw;
7         g_btnChangedAt = nowMs; // Timer neu starten

```

```

8      }
9
10     // Wenn lange genug stabil -> uebernehmen
11     if ((nowMs - g_btnChangedAt) >= DEBOUNCE_MS &&
12         g_btnStable != g_btnRaw) {
13         const uint16_t prev = g_btnStable;
14         g_btnStable = g_btnRaw;
15
16         // Rising Edge: 0 -> 1 (Taste wurde gedrueckt)
17         const uint16_t rising = (g_btnStable & ~prev);
18         if (rising) {
19             // Toggle-Logik hier...
20         }
21     }
22 }

```

Listing 3: Debouncing mit Flankenerkennung

## 1.5 Timing-Analyse

Funktioniert unser Code schnell genug? Schauen wir uns die Zahlen an.

### 1.5.1 Sind unsere Delays ausreichend?

Tabelle 5: Timing-Parameter CD4021B (bei 5 V)

Parameter	Symbol	Min	Unser Delay	Status
P/S Pulse Width	$t_{WH}$	80 ns	2000 ns	✓
P/S Removal Time	$t_{REM}$	140 ns	2000 ns	✓
Clock Pulse Width	$t_W$	40 ns	1000 ns	✓

Bei 3,3 V (statt 5 V) verlängern sich alle Zeiten um etwa Faktor 2. Unsere Delays haben einen Sicherheitsfaktor von ca. 25× – mehr als ausreichend.

### 1.5.2 Gesamtzeit für einen Durchlauf

$$t_{\text{Load}} = 2\mu\text{s} + 2\mu\text{s} = 4\mu\text{s} \quad (1)$$

$$t_{\text{SPI}} = 16 \text{ Bits} \times \frac{1}{500 \text{ kHz}} = 32\mu\text{s} \quad (2)$$

$$t_{\text{Summe}} \approx 40\mu\text{s pro Scan (Hardware-SPI)} \quad (3)$$

Bei  $\text{POLL\_MS} = 5 \text{ ms}$  haben wir ca.  $4960\mu\text{s}$  Reserve – das System ist weit vom Limit entfernt.

## 1.6 Skalierung auf 100x

Für 100 LEDs und 100 Taster brauchen wir 13 ICs je Typ ( $13 \times 8 = 104 \geq 100$ ). Doch was ändert sich im Code?

### 1.6.1 Änderungen im Code

```

1 // Vorher (10x)
2 constexpr uint8_t NUM_LEDS = 10;
3 constexpr uint8_t NUM_SHIFT_BYTES = 2;
4 static uint8_t g_ledState[NUM_SHIFT_BYTES] = {0};
5
6 // Nachher (100x)
7 constexpr uint8_t NUM_LEDS = 100;
8 constexpr uint8_t NUM_SHIFT_BYTES = 13; // Aufrunden: (100+7)/8
9 static uint8_t g_ledState[NUM_SHIFT_BYTES] = {0};

```

Listing 4: Skalierung auf 100x

### 1.6.2 Transfer-Zeiten bei 100x

Tabelle 6: Geschwindigkeitsvergleich: 10x vs. 100x

Komponente	10x (16 Bits)	100x (104 Bits)
74HC595 @ 1 MHz	$\approx 16\mu\text{s}$	$\approx 104\mu\text{s}$
CD4021B @ 500 kHz	$\approx 32\mu\text{s}$	$\approx 208\mu\text{s}$
<b>Gesamt</b>	$\approx 50\mu\text{s}$	$\approx 320\mu\text{s}$

Selbst bei 100× bleibt die Scan-Zeit unter 500  $\mu\text{s}$  – bei einem 5 ms-Polling-Intervall haben wir noch 90% Reserve.

#### Hardware-SPI ist Pflicht

Bei 100× ist Hardware-SPI Pflicht. Bit-Banging würde ca. 16× länger dauern und wäre nicht mehr praktikabel. ✓

## 1.7 Zusammenfassung

Die Kombination aus 74HC595 (Ausgänge) und CD4021B (Eingänge) löst das Pin-Multiplex-Problem elegant. Tabelle 7 fasst den Vergleich zwischen dem aktuellen 10×-System und dem Ziel-System mit 100× zusammen:

Tabelle 7: Vergleich: 10× vs. 100× System

Aspekt	10× (aktuell)	100× (Ziel)	Änderung
GPIO-Pins	6	6	keine
ICs	4	26	+22
Scan-Zeit	$\approx 50 \mu\text{s}$	$\approx 320 \mu\text{s}$	6×
Code-Änderungen	–	Konstanten + Arrays	minimal

Das Grundprinzip bleibt identisch – nur die Skalierung ändert sich. Genau das macht gutes Hardware-Abstraktions-Design aus: Die Architektur skaliert, ohne dass wir das Rad neu erfinden müssen.